


Transformateur a point milieu Valve 5U4G ou GZ34

Note:

$R1 + R2 = 0,1E/3W$ pour 5U4G

$R1 + R2 =$ adapter selon U_s TRA pour GZ34

Resistance R_t a calculer selon TRA

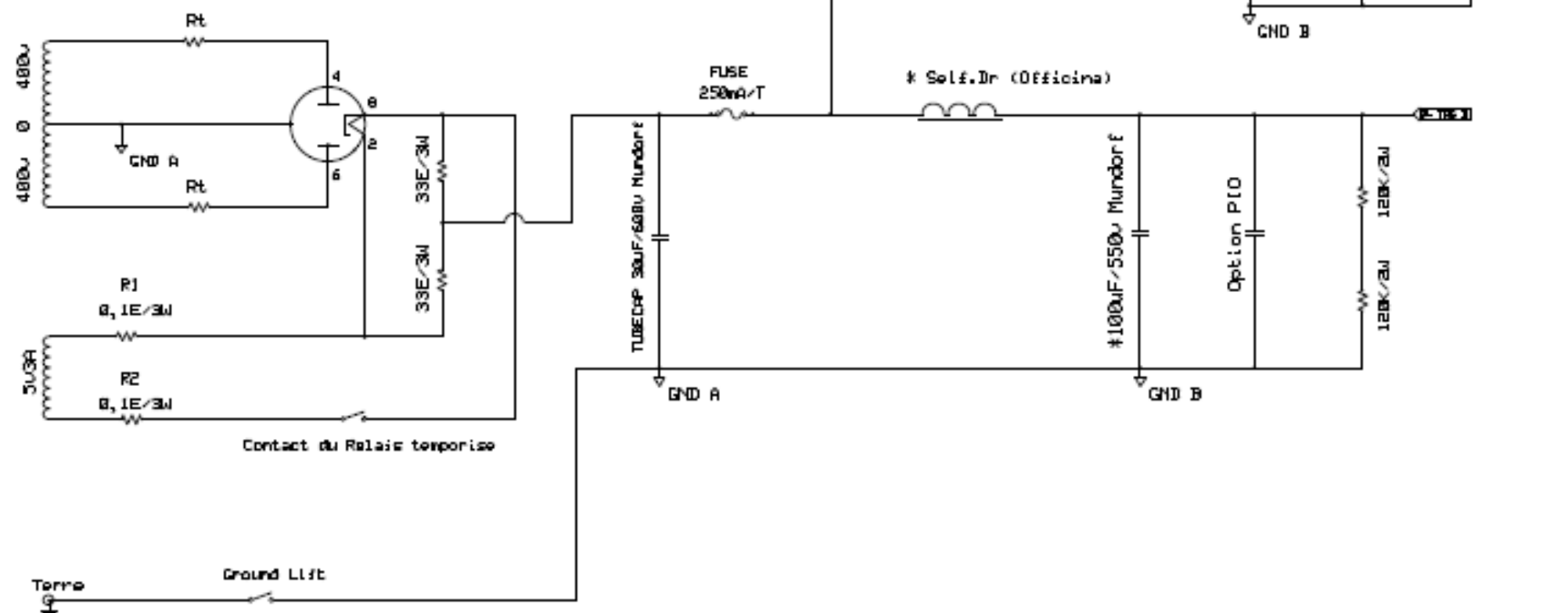

Alimentation HT (Officina) Full Polypropylene

Avec l'emploi d'une GZ34 la HT sera plus elevee (env.50V)

* Rdc mininale de la self requise pour optimisation maximale du filtre CLC

* Il est possible d'augmenter la valeurs des 2 condensateurs de filtre 100uF Mundorf par des 200uF/530Vdc :

Officina Tron-audio

Alimentation HT 300B Officina

Tony Design REV. 1 21.07.2014 Page 2/4